

中国科学技术大学计算机学院

《数字电路实验》报告



实验题目：信号处理及有限状态机

学生姓名：傅申_____

学生学号：PB20000051_____

完成日期：2021 年 12 月 9 日_____

计算机实验教学中心制

2020 年 09 月

【实验题目】

信号处理及有限状态机

【实验目的】

- 进一步熟悉 FPGA 开发的整体流程
- 掌握几种常见的信号处理技巧
- 掌握有限状态机的设计方法
- 能够使用有限状态机设计功能电路

【实验环境】

- Windows PC
- Microsoft Visual Studio Code
- Logisim
- Xilinx Design Tools Vivado HL Design Edition 2019.1

【实验练习】

题目 1: Step 5. 中的代码共有 4 个状态: 0, 1, 2, 3, 分别编码为 00, 01, 10, 11. 其状态跳转图如图 1.

 


图 1: Step 5. 的状态跳转图

只有当状态为 3 时才输出 1, 其他状态都输出 0. 由此写出有限状态机的代码如下

代码 1: Step 5. 中代码改写为有限状态机的形式

```
1 module test(  
2     input clk, rst,  
3     output led
```

```

4 );
5 parameter STATE_0 = 2'h0;
6 parameter STATE_1 = 2'h1;
7 parameter STATE_2 = 2'h2;
8 parameter STATE_3 = 2'h3;
9 reg [1:0] curr_state, next_state;
10 // FSM Part 1
11 always @(*) case (curr_state)
12     STATE_0: next_state = STATE_1;
13     STATE_1: next_state = STATE_2;
14     STATE_2: next_state = STATE_3;
15     STATE_3: next_state = STATE_0;
16     default: next_state = STATE_0;
17 endcase
18 // FSM Part 2
19 always @(posedge clk or posedge rst) begin
20     if (rst) curr_state <= STATE_0;
21     else curr_state <= next_state;
22 end
23 // FSM Part 3
24 assign led = (curr_state == STATE_3);
25 endmodule

```

题目 2: 首先, 采用 Step 2. 中的方式取 sw 信号的边缘, 将最后的与门换成同或门, 即可同时取到 sw 的上升沿与下降沿, 将 sw 的信号边缘连接到计数器电路加法器的进位输入, 然后设计一个位宽为 4 bit 的 D 触发器, 其复位值为 4'b0000. 将计数器电路连接到触发器 D 输入. 最后得到的电路如图 2(c). 电路设计过程如图 2.


题目 3: 因为要根据按钮按下的瞬间进行计数, 所以首先需要取 btn 信号的边缘. 取信号边缘的模块如下

代码 2: 取信号边缘的模块


```

1 // ./Prob.3/Prob.3.srcs/sources_1/new/SignalEdge.v
2 module signal_edge(
3     input clk,
4     input signal,
5     output signal_edge
6 );
7 reg signal_r1, signal_r2;
8 always @(posedge clk) signal_r1 <= signal;
9 always @(posedge clk) signal_r2 <= signal_r1;
10 assign signal_edge = signal_r1 & (~signal_r2);
11 endmodule


```

 

(a) 取 sw 信号边缘

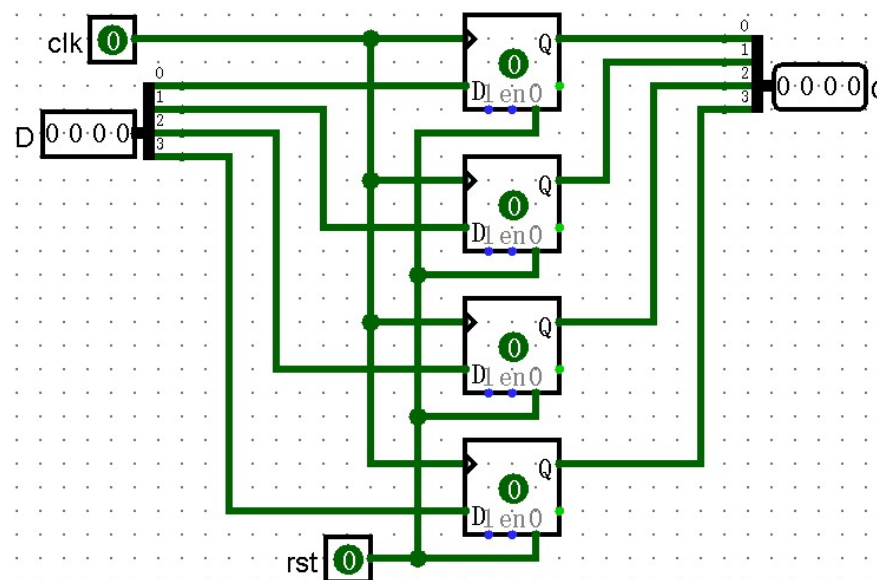

(b) 位宽为 4 bit 的 D 触发器

 

(c) 最终电路

图 2: 计数器电路

在 btn_edge 信号有效时根据 sw 的情况进行计数. 因为需要用到 2 个数码管, 所以我们需要生成一个 100 Hz 的时钟信号, 并采用时分复用的方式进行显示. 最后的 Verilog 代码如代码 3.

代码 3: 题目 3. 的 Verilog 代码

```
1  // ./Prob.3/Prob.3.srcs/sources_1/new/Counter.v
2  module counter(
3      input clk_100mhz,
4      input sw,
5      input btn,
6      input rst,
7      output reg hexplay_an,
8      output reg [3:0] hexplay_data
9  );
10 // generate a 100 hz clock
11 wire clk_100hz;
12 reg [19:0] clk_cnt;
13 assign clk_100hz = (clk_cnt >= 500000);
14 always @(posedge clk_100mhz)
15 begin
16     if (clk_cnt >= 1000000) clk_cnt = 0;
17     else clk_cnt = clk_cnt + 20'h00001;
18 end
19 // get the edge of btn signal
20 wire btn_edge;
21 signal_edge getBtnEdge(.clk(clk_100mhz),
22                        .signal(btn),
23                        .signal_edge(btn_edge));
24 // counter
25 reg [7:0] cnt;
26 always @(posedge clk_100mhz)
27 begin
28     if (rst) cnt <= 8'h1f;
29     else if (btn_edge)
30     begin
31         if (sw)
32         begin
33             if (cnt >= 8'hff) cnt <= 8'h00;
34             else cnt <= cnt + 8'h01;
35         end
36     else
37     begin
38         if (cnt == 8'h00) cnt <= 8'hff;
```

```

39         else cnt <= cnt - 8'h01;
40     end
41 end
42 end
43 // segplay
44 always @(posedge clk_100mhz)
45 begin
46     if (clk_100hz)
47     begin
48         hexplay_an = 1'b1;
49         hexplay_data = cnt[7:4];
50     end
51     else
52     begin
53         hexplay_an = 1'b0;
54         hexplay_data = cnt[3:0];
55     end
56 end
57 endmodule

```

部分 xdc 约束文件代码如下

代码 4: 题目 3. 的 xdc 文件

```

1  ## Clock signal
2  #IO_L12P_T1_MRCC_35 Sch=clk100mhz
3  set_property -dict { PACKAGE_PIN E3      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { clk_100mhz
4  }];
5
6  ## FPGAOL SWITCH
7
8  set_property -dict { PACKAGE_PIN D14      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw }];
9  set_property -dict { PACKAGE_PIN F16      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { rst }];
10
11 ## FPGAOL HEXPLAY
12
13 set_property -dict { PACKAGE_PIN A14      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { hexplay_data
14 [0] }];
15 set_property -dict { PACKAGE_PIN A13      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { hexplay_data
16 [1] }];
17 set_property -dict { PACKAGE_PIN A16      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { hexplay_data
18 [2] }];
19 set_property -dict { PACKAGE_PIN A15      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { hexplay_data
20 [3] }];
21 set_property -dict { PACKAGE_PIN B17      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { hexplay_an
22 }];
23
24 ## FPGAOL BUTTON & SOFT_CLOCK
25
26 set_property -dict { PACKAGE_PIN B18      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { btn }];

```

最后生成比特流后烧写在 FPGAOL 平台, 效果如图 3.

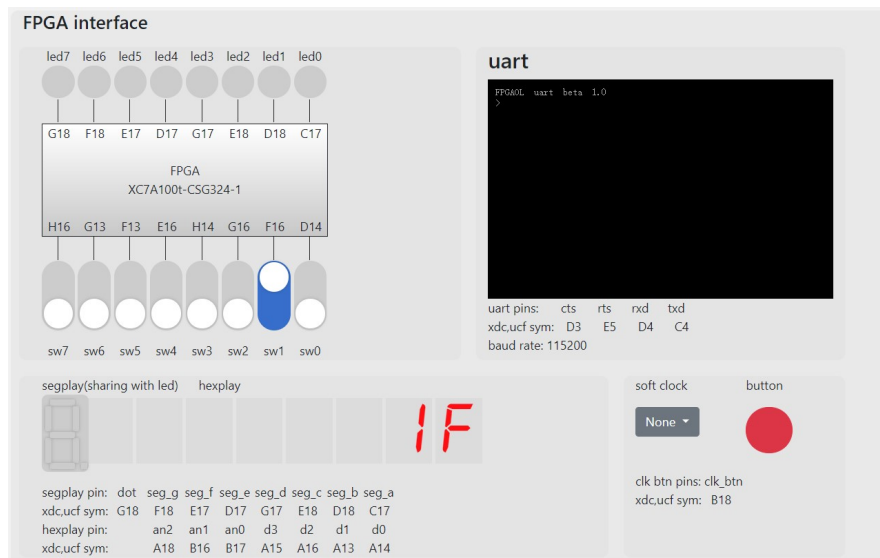


图 3: 题目 3. 在 FPGA 上的显示效果

题目 4: 由题意可知, 有限状态机有 4 个状态, 对应输入序列以 0, 1, 11, 110 结尾, 分别编码为 00, 01, 10, 11. 只有在状态 11 且输入的 `sw` 为 0 时, 计数器才加 1. 状态转移图如图 4. 由题意可知, 我们仍然需要取 `btn` 信号的边缘, 所以仍需要用到代码 2 的模

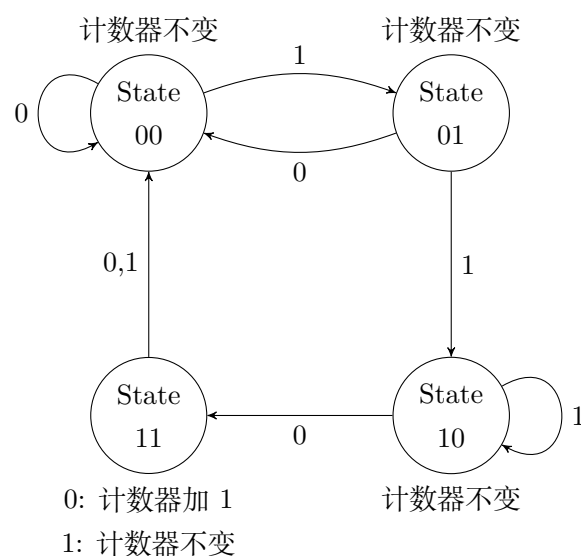


图 4: 题目 4. 的状态转移图

块. 而需要驱动 6 个数码管, 我们则需要 300 Hz 的时钟/脉冲信号, 但是 300 Hz 不好实现, 因此这里使用 400 Hz 的脉冲信号进行驱动. 最后的 Verilog 模块代码如下

代码 5: 题目 4. 的 Verilog 模块

```

1 module array_detect(
2     input clk_100mhz,
3     input btn,
4     input sw,
5     output reg [3:0] hexplay_data,

```

```

6     output reg [2:0] hexplay_an
7     );
8     // generate a 400 Hz pulse
9     wire pulse_400hz;
10    reg [18:0] pulse_cnt;
11
12    assign pulse_400hz = (pulse_cnt == 19'h00001);
13    always @(posedge clk_100mhz)
14    begin
15        if (pulse_cnt >= 19'h3d090) pulse_cnt <= 19'h00000;
16        else pulse_cnt <= pulse_cnt + 19'h00001;
17    end
18
19    // get btn signal edge
20    wire btn_edge;
21    signal_edge getBtnEdge(.clk(clk_100mhz),
22                           .signal(btn),
23                           .signal_edge(btn_edge));
24
25    // input array process
26    reg [3:0] input_array;
27    initial input_array = 4'h0;
28    always @(posedge clk_100mhz)
29    begin
30        if (btn_edge) input_array <= {input_array[2:0], sw};
31    end
32
33    // FSM
34    parameter STATE_0 = 2'b00;
35    parameter STATE_1 = 2'b01;
36    parameter STATE_2 = 2'b10;
37    parameter STATE_3 = 2'b11;
38
39    reg [1:0] curr_state, next_state;
40    reg [3:0] cnt;
41    initial cnt <= 4'h0;
42    // Part 1
43    always @(*)
44    begin
45        if (sw)
46        begin
47            case(curr_state)

```



```

48         STATE_0: next_state = STATE_1;
49         STATE_1: next_state = STATE_2;
50         STATE_2: next_state = STATE_2;
51         STATE_3: next_state = STATE_0;
52         default: next_state = STATE_0;
53     endcase
54 end
55 else
56 begin
57     case(curr_state)
58         STATE_0: next_state = STATE_0;
59         STATE_1: next_state = STATE_0;
60         STATE_2: next_state = STATE_3;
61         STATE_3: next_state = STATE_0;
62         default: next_state = STATE_0;
63     endcase
64 end
65 end
66 // Part 2
67 always @(posedge clk_100mhz)
68     if (btn_edge) curr_state <= next_state;
69 // Part 3
70 always @(posedge clk_100mhz)
71 begin
72     if (btn_edge)
73     begin
74         if (curr_state == STATE_3 && sw == 0)
75         begin
76             if (cnt >= 4'hf) cnt <= 4'h0;
77             else cnt <= cnt + 4'h1;
78         end
79     end
80 end
81
82 // Segplay
83 always @(posedge clk_100mhz)
84 begin
85     if (pulse_400hz)
86     begin
87         if (hexplay_an >= 3'h7)
88             hexplay_an <= 3'h0;
89         else if (hexplay_an == 3'h0 ||

```

```

90             hexplay_an == 3'h5)
91             hexplay_an <= hexplay_an + 3'h2;
92         else hexplay_an <= hexplay_an + 3'h1;
93     end
94 end
95 always @(posedge clk_100mhz)
96 begin
97     case (hexplay_an)
98         3'h0: hexplay_data <= cnt;
99         3'h2: hexplay_data <= {3'b000, input_array[0]};
100        3'h3: hexplay_data <= {3'b000, input_array[1]};
101        3'h4: hexplay_data <= {3'b000, input_array[2]};
102        3'h5: hexplay_data <= {3'b000, input_array[3]};
103        3'h7: hexplay_data <= {2'b00, curr_state};
104        default: hexplay_data <= 4'h0;
105    endcase
106 end
107 endmodule

```

可以看出, 我们使用了两端的两个数码管以及中间四个数码管, 从左到右依次为: 状态编码, 最近输入四位数值, 目标序列个数. 工程的 xdc 约束文件代码如下

代码 6: 题目 4. 的 xdc 文件

```

1  ## Clock signal
2  #IO_L12P_T1_MRCC_35 Sch=clk100mhz
3  set_property -dict { PACKAGE_PIN E3      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { clk_100mhz
4  }];
5  ## FPGA0L SWITCH
6  set_property -dict { PACKAGE_PIN D14     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw }];
7
8  ## FPGA0L HEXPLAY
9
10 set_property -dict { PACKAGE_PIN A14     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { hexplay_data
11 [0] }];
11 set_property -dict { PACKAGE_PIN A13     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { hexplay_data
12 [1] }];
12 set_property -dict { PACKAGE_PIN A16     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { hexplay_data
13 [2] }];
13 set_property -dict { PACKAGE_PIN A15     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { hexplay_data
14 [3] }];
14 set_property -dict { PACKAGE_PIN B17     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { hexplay_an
15 [0] }];
15 set_property -dict { PACKAGE_PIN B16     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { hexplay_an
16 [1] }];
16 set_property -dict { PACKAGE_PIN A18     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { hexplay_an
17 [2] }];
17
18 ## FPGA0L BUTTON & SOFT_CLOCK
19
20 set_property -dict { PACKAGE_PIN B18     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { btn }];

```

生成比特流后烧写如 FPGAOL 平台, 当输入序列为 “0011001110011” 时, 显示效果如图 5.

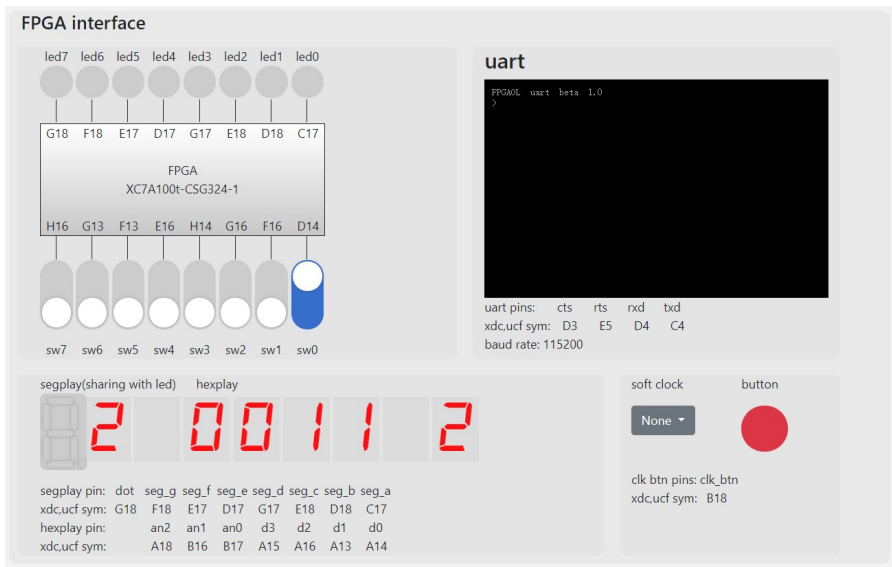


图 5: 题目 4. 在 FPGA 上的显示效果

【总结与思考】

收获 学习了如何对输入信号进行处理, 能够构造简单的有限状态机.

难易程度 较难

任务量 中等

建议 暂无