

# 中国科学技术大学计算机学院

## 《数字电路实验》报告



实验题目： Logisim 入门

学生姓名： 傅申

学生学号： PB20000051

完成日期： 2021 年 10 月 24 日

计算机实验教学中心制

2020 年 09 月

## 【实验题目】

Logisim 入门

## 【实验目的】

- 能够自行搭建 Logisim 实验环境
- 熟悉 Logisim 的各种基础器件和基本操作
- 能够使用 Logisim 搭建组合逻辑电路并进行仿真
- 能够使用封装子电路并进行电路设计

## 【实验环境】

- Windows PC 一台: CPU 为 Intel i5-1035G1
- Logisim 仿真工具

## 【实验过程】

### Step 1: 获取 Logisim 实验环境

在电脑上安装 jre 后, 下载并运行 logisim.

### Step 2: 熟悉 Logisim 界面

Logisim 主界面有五大部分: 菜单栏, 工具栏, 管理窗, 属性表, 画布.

### Step 3: 熟悉 Logisim 基本操作

Logisim 可以在工具栏和管理窗选择各类组件, 将其放置在画布上构建组合电路.

### Step 4: 模块封装

可以点击 Logisim 工具栏中的编辑电路封装图标, 进入电路封装编辑页面, 修改电路封装的样式并添加注释. 这样我们在其他电路中使用该模块.

## 【实验练习】

**题目 1.** 如下图 1, 我使用了两个  $24 \times 24$  的 LED 点阵通过十六进制常量赋值的方式显示了自己的姓名. 其中常量转化为二进制后第几位为 1, 对应行/列的第几个 LED 亮起.

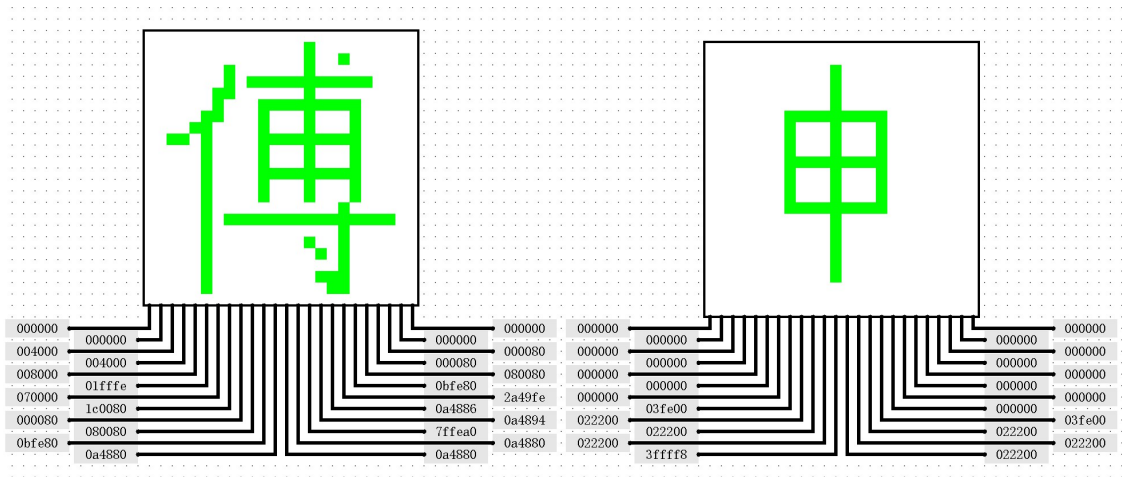


图 1: 显示姓名的 LED 点阵

**题目 2.** 如下图 2, 我使用了 8 个七段数码管通过常量赋值的方式显示了自己的学号.

 


图 2: 显示学号的七段数码管

**题目 3.** 按照指导书中图片搭建的逻辑门如下图 3.

1. 如图 3(a), 当两个输入都为高电平时, 上端两个串联的 NMOS 都导通, 而下端两个并联的 PMOS 都截止, 此时输出端为高电平. 在其他情况下, 上端两个串联的 NMOS 至少有一个截止, 整体表现为截止, 而下端两个并联的 PMOS 至少有一个导通, 整体表现为导通, 所以输出端接地 (低电平).  
所以该逻辑门为**与门**.
2. 如图 3(b), 当两个输入都为低电平时, 下端两个串联的 PMOS 都导通, 而上端两个并联的 NMOS 都截止, 此时输出端接地 (低电平). 在其他情况下, 下端两个串联的 PMOS 至少有一个截止, 整体表现为截止, 而上端两个并联的 NMOS 至少有一个导通, 整体表现为导通, 所以输出端为高电平.  
所以该逻辑门为**或门**.
3. 如图 3(c), 当输入为高电平时, 上端 PMOS 截止, 下端 NMOS 导通, 输出端接地 (低电平); 当输出为低电平时, 上端 PMOS 导通, 下端 NMOS 截止, 输出端为高电平.  
所以该逻辑门为**非门**.

2. 如图 3(b), 当两个输入都为低电平时, 下端两个串联的 PMOS 都导通, 而上端两个并联的 NMOS 都截止, 此时输出端接地 (低电平). 在其他情况下, 下端两个串联的 PMOS 至少有一个截止, 整体表现为截止, 而上端两个并联的 NMOS 至少有一个导通, 整体表现为导通, 所以输出端为高电平.

所以该逻辑门为**或门**.

3. 如图 3(c), 当输入为高电平时, 上端 PMOS 截止, 下端 NMOS 导通, 输出端接地 (低电平); 当输出为低电平时, 上端 PMOS 导通, 下端 NMOS 截止, 输出端为高电平.

所以该逻辑门为**非门**.

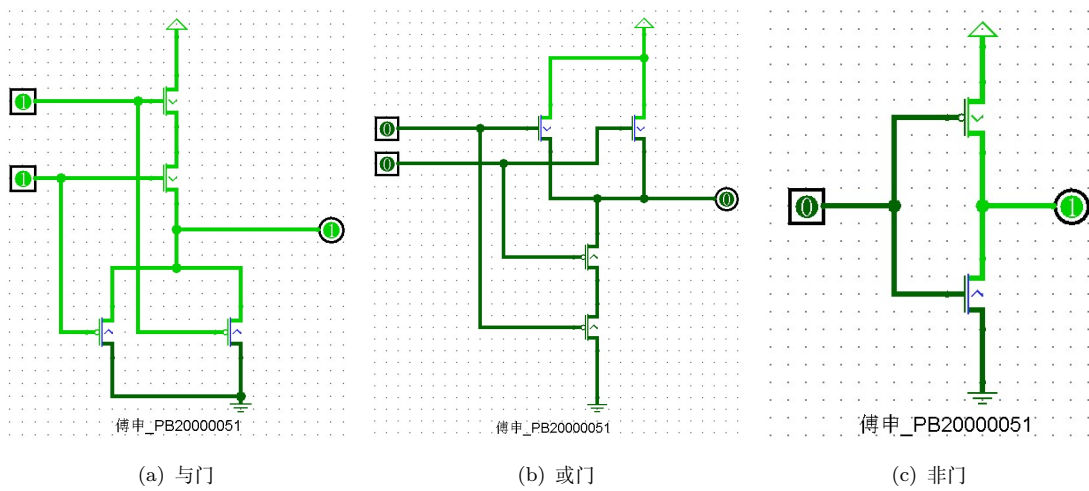


图 3: 按照指导书搭建的逻辑门

注意到有下列恒等式:

$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B} \quad \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

而 NMOS 和 PMOS 的行为特性刚好相反, 因此, 只需要将或门和与门中的 NMOS 与 PMOS 互换, 即可得到与非门 (图 4(a)) 和或非门 (图 4(b)), 如图 4.

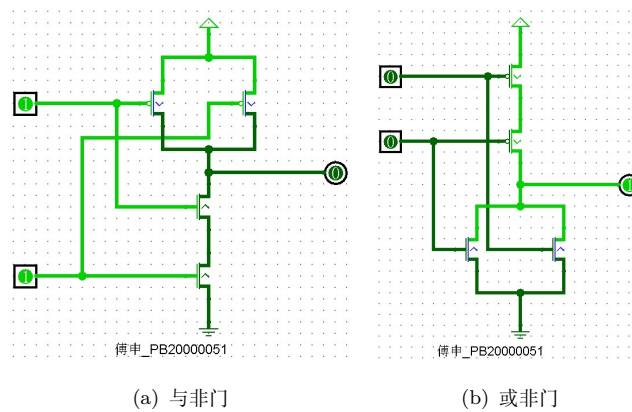


图 4: 与非门和或非门

题目 4. 在中设计的

【总结与思考】