

# 中国科学技术大学计算机学院

## 《数字电路实验》报告



实验题目：综合实验\_\_\_\_\_

学生姓名：傅申\_\_\_\_\_

学生学号：PB20000051\_\_\_\_\_

完成日期：2021 年 12 月 30 日

计算机实验教学中心制

2020 年 09 月

## 【实验题目】

综合实验

## 【实验目的】

- 熟练掌握前面实验中的所有知识点
- 熟悉几种常用通信接口的工作原理及使用
- 独立完成具有一定规模的功能电路设计

## 【实验环境】

- Windows PC
- Microsoft Visual Studio Code
- Xilinx Design Tools Vivado HL Design Edition 2019.1
- [FPGAOL](#)

## 【实验练习】

在 FPGAOL 平台上实现了一个简单的 LC-3 片上系统, 并且能正确运行示例程序, 但是没有通过串口进行交互式操作.

### LC-3 简介

LC-3 (Little Computer 3) 是一个图灵完备的 16 位计算机, 拥有  $2^{16} \times 16$  bits 的内存, 8 个 16 位寄存器和若干个系统寄存器 (如 PC, IR, Condition Codes, etc.). 它拥有包含 15 条指令的指令集, 每条指令的操作码为指令的高 4 位. 具体的指令集如图 1 和表 1, 其中带有上标 + 的指令会修改条件码寄存器.

### 修改与简化

与真正的 LC-3 不同, 实现的片上系统针对特殊情况进行了适当的简化, 具体如下:

1. LC-3 的内存过于巨大, 如果使用 IP 核进行生成, 将会耗费很多事件, 因此这里将内存大小减小为  $2^{12} \times 8$  bits. 并且取原地址线的低 12 位作为内存的地址线.
2. 由于没有用到串口, LC-3 中除了 HALT 以外的系统函数都不会起作用, 因此 TRAP 指令被指定为是 HALT, 并且 RTI 指令并不会被调用.
3. LC-3 中有 60 余个状态的有限状态机被化简为只有 25 个状态的有限状态机 (如图), 并且 LC-3 的数据通路被化简 (如图 2).

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADD <sup>+</sup>	0001				DR			SR1			0	00		SR2		
ADD <sup>+</sup>	0001				DR			SR1			1	imm5				
AND <sup>+</sup>	0101				DR			SR1			0	00		SR2		
AND <sup>+</sup>	0101				DR			SR1			1	imm5				
BR	0000				n	z	p	PCoffset9								
JMP	1100				000			BaseR			000000					
JSR	0100				1	PCoffset11										
JSRR	0100				0	00		BaseR			000000					
LD <sup>+</sup>	0010				DR			PCoffset9								
LDI <sup>+</sup>	1010				DR			PCoffset9								
LDR <sup>+</sup>	0110				DR			BaseR			offset6					
LEA	1110				DR			PCoffset9								
NOT <sup>+</sup>	1001				DR			SR			111111					
RET	1100				000			111			000000					
RTI	1000				000000000000											
ST	0011				SR			PCoffset9								
STI	1011				SR			PCoffset9								
STR	0111				SR			BaseR			offset6					
TRAP	1111				0000			trapvect8								
reserved	1101															

图 1: LC-3 的指令集

表 1: LC-3 的指令集

指令名	指令全称	操作码	操作
ADD <sup>+</sup>	Addition	0001	DR = SR1 + SR2 或 DR = SR1 + imm5
AND <sup>+</sup>	Bit-Wise Logical AND	0101	DR = SR1 & SR2 或 DR = SR1 & imm5
BR	Conditional Branch	0000	if (nzp & cond_code) PC = PC + PCoffset9
JMP	Jump	1100	PC = BaseR
JSR	Jump to Subroutine	0100	Temp = RC PC = BaseR 或 PC = PC + offset11 R7 = Temp
LD <sup>+</sup>	Load	0010	DR = mem[PC + PCoffset9]
LDI <sup>+</sup>	Load Indirect	1010	DR = mem[mem[PC + PCoffset9]]
LDR <sup>+</sup>	Load Base+Offset	0110	DR = mem[BaseR + offset6]
LEA	Load Effective Address	1110	DR = PC + PCoffset9
NOT <sup>+</sup>	Bit-Wise Logical NOT	1001	DR = SR1
RTI	Return from Trap or Interrupt	1000	PC, PSR = top of system stack
ST	Store	0011	mem[PC + PCoffset9] = SR
STI	Store Indirect	1011	mem[mem[PC + PCoffset9]] = SR
STR	Store Base+Offset	0111	mem[BaseR + offset6] = SR
TRAP	System Call	0000	Calls a system subroutine

## 数据通路

LC-3 的数据通路遵循冯·诺依曼结构, 即包括内存, 处理单元, 控制单元和 I/O, 在本次实验中, 处理单元和控制单元被集成到有限状态机中, 而 I/O 则是 FPGAOL 上的按钮与七位数码管. 如下图 2.

 


图 2: 设计的数据通路

其中 Memory 由 IP 核实现, 是一个 Single Port RAM, 位深为 4096, 位宽为 16 bits. 内存的初始值即为示例程序, 由下面的 python 程序调用汇编器导入到 coe 文件中.

代码 1: 初始化内存的 Python 程序

```
1 import os
2 os.system("assembler.exe -s -f path\to\asm -o path\to\outputfile")
3 code = []
4 with open("path\to\outputfile", "r") as fin:
5     code = fin.readlines()
6 vector = ''
7 for ins in code:
8     vector = vector + ins[:-1] + ' '
9 vector = vector[:-1] + ';'
10 with open("path\to\coe", "w+") as fout:
11     fout.write("memory_initialization_radix=16;\n")
12     fout.write("memory_initialization_vector=%s\n" % vector)
```

例如示例代码如下:

代码 2: 示例汇编代码

```
1 .ORIG x3000
2 ADD R0, R0, #0
3 BRz Stop
4 BRp Pos
5 NOT R0, R0 ; Negate R0
```

```

6      ADD      R0, R0, #1
7      NOT      R1, R1 ; Nagate R1
8      ADD      R1, R1, #1
9 Pos   ADD      R2, R2, #1
10 Loop  AND      R3, R0, R2
11      BRnp     BitOne
12      ADD      R1, R1, R1
13      ADD      R2, R2, R2
14      BRnzp    Loop
15 BitOne ADD      R7, R7, R1
16      ADD      R1, R1, R1
17      ADD      R2, R2, R2
18      ADD      R4, R0, #-1 ; Remove the lowest
19      AND      R0, R4, R0 ; 1 in R0
20      BRnp     Loop
21 Stop  HALT
22      .END

```

导入的 coe 文件如下

代码 3: coe 文件

```

1 memory_initialization_radix=16;
2 memory_initialization_vector=1020 0411 0204 903F 1021 927F 1261
   14A1 5602 0A03 1241 1482 0FFB 1FC1 1241 1482 183F 5100 0BF5
   F025;

```

## 有限状态机

在本次实验中, 有限状态机被简化成只有 25 个状态, 具体的状态转移图如图. 其中最下面的 fetch\_0' 状态与最上面的 fetch\_0 状态是同一个状态.

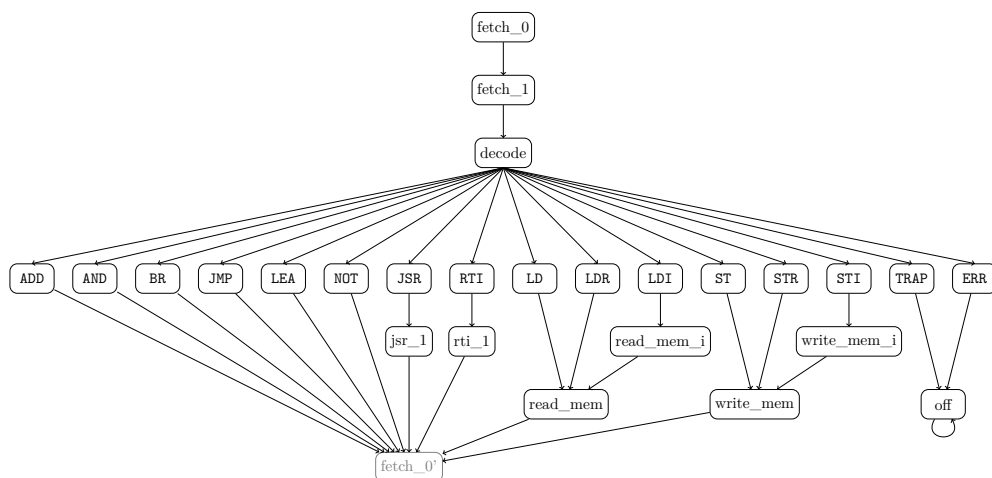


图 3: 简化后的状态转移图

对于在执行过程 (除去 fetch 和 decode) 中只有一个状态的指令, 如 ADD, AND, 其在执行过程的操作与表 1 中无异. 而其他状态的操作如下表 2 所示.

表 2: 部分状态的操作

状态	操作
fetch_0	MAR <- PC, PC <- PC + 1, 刷新寄存器缓冲
fetch_1	IR <- MDR, 刷新 PC 缓冲
decode	根据 IR 高 4 位确定下一状态
RTI	MAR <- R6, R6 <- R6 + 2
rti_i	PC <- MDR
JSR	temp <- PC, PC <- PC + PCOffset11 或 BaseR
jsr_i	R7 <- temp
LD	MAR <- PC + PCOffset9
LDR	MAR <- BaseR + offset6
LDI	MAR <- PC + PCOffset9
read_mem_i	MDR <- MDR
read_mem	DR <- MDR
ST	MDR <- DR, MAR <- PC + PCOffset9, mem_we <- 1
STR	MDR <- DR, MAR <- BaseR + offset6, mem_we <- 1
STI	MAR <- PC + PCOffset9, mem_we <- 0
write_mem_i	MAR <- MDR, MDR <- DR, mem_we <- 1
write_mem	mem_we <- 0

实际上 MDR 由 MDR\_in 和 MDR\_out 组成, 上面的 MDR 只是一个统称.

## 其他设计细节

### 内存

上面提到了在本次实验中使用 IP 核生成了一个  $4096 \times 16$  bits 的 Single Port RAM, IP 核的设计界面如图 4. 而内存的实际接线情况见代码 4.

代码 4: 内存的实际接线情况

```

1 reg [15:0] MAR, MDR_in;
2 reg mem_we;
3 wire [15:0] MDR_out;
4 wire [11:0] MAR12;
5 initial mem_we <= 1'b0;
6 assign MAR12 = MAR[11:0];
7 memory mem(.a(MAR12),
8             .d(MDR_in),
9             .spo(MDR_out),
10             .we(mem_we),
11             .clk(clk_100mhz));

```

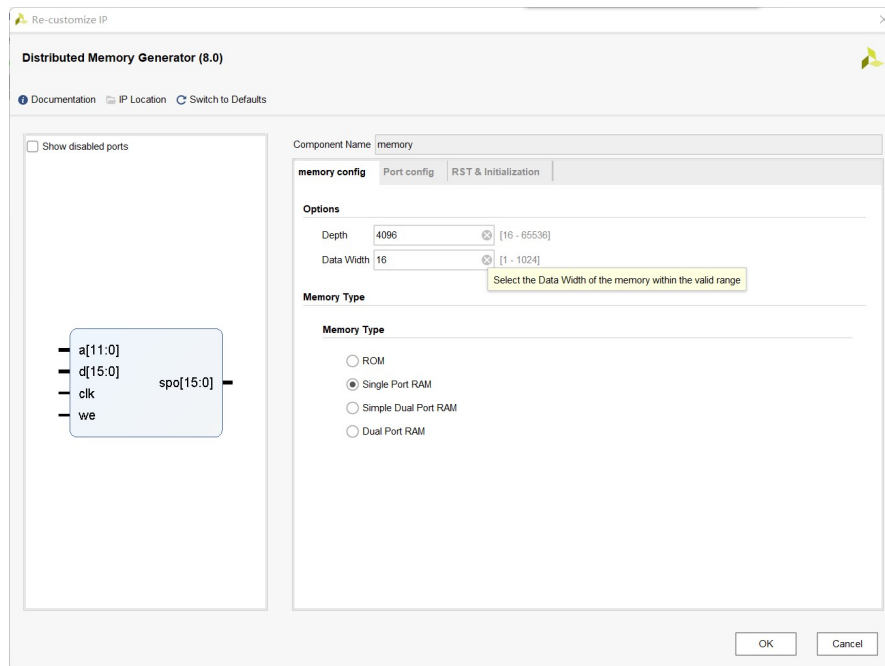


图 4: IP 核设计界面

## 状态机编码

状态机总共 25 个状态, 状态编码共 5 位, 其中指令的编码为 0 + 操作码, 其他状态的编码则为 1xxxx. 这样, 在 decode 阶段, 只需要将 {1'b0, IR[15:12]} 赋值给下一阶段即可. 具体的状态机细节可见详细代码 7.

## 条件码 Conditional Code

条件码用于指示指令的执行结果的正负性, 在本次实验中仅与寄存器类型的 `result` 有关, 在会改变条件码的指令周期的最后一个状态, 执行结果会被赋值给 `result` 寄存器, 然后通过以下的组合逻辑电路 (代码 5) 赋值给 `cc` 寄存器.

代码 5: 条件码的组合逻辑

```
1 reg [15:0] result;
2 wire [2:0] cc;
3 assign cc = (result == 16'h0000) ? 3'b010 :
4             ((result[15] == 1'b0) ? 3'b001 : 3'b100); // setCC
```

## 寄存器缓冲

为了避免在时序逻辑电路的赋值中可能的自赋值冲突的情况 (比如 `ADD R0, R0, R0` 指令以及 `PC` 加上偏移的情况), 在本次实验中设计了缓冲, 包括寄存器缓冲 `R_buffer` 和 `PC` 缓冲 `PC_buffer`. 其中 `R_buffer` 在 `fetch_0` 状态刷新 (`R_buffer <- R`), 而 `PC_buffer` 在 `fetch_1` 状态刷新 (`PC <- PC_buffer`).



## I/O


本次实验用到了四个 sw 开关, 一个 btn 按钮作为输入, 四个七位数码管作为输出. 其中 sw 控制数码管显示的值, 而 btn 则控制着程序的启动. 在比特流文件烧入至 FPGAOL 平台后, LC-3 并不会马上启动, 而是需要按下 btn 后才能开始运行示例程序. 而 sw 的值与七位数码管显示的关系如下代码 6.

代码 6: sw 与 hexplay 的关系


```
1  always @(posedge clk_100mhz) begin
2      case(sw)
3          4'h0: data <= R[0];
4          4'h1: data <= R[1];
5          4'h2: data <= R[2];
6          4'h3: data <= R[3];
7          4'h4: data <= R[4];
8          4'h5: data <= R[5];
9          4'h6: data <= R[6];
10         4'h7: data <= R[7];
11         4'h8: data <= {7'h00, cc[2], 3'h0, cc[1], 3'h0, cc[0]};
12         4'h9: data <= PC;
13         4'hA: data <= IR;
14         4'hB: data <= MAR;
15         4'hC: data <= MDR_out;
16         default: data <= 16'h0000;
17     endcase
18 end
```
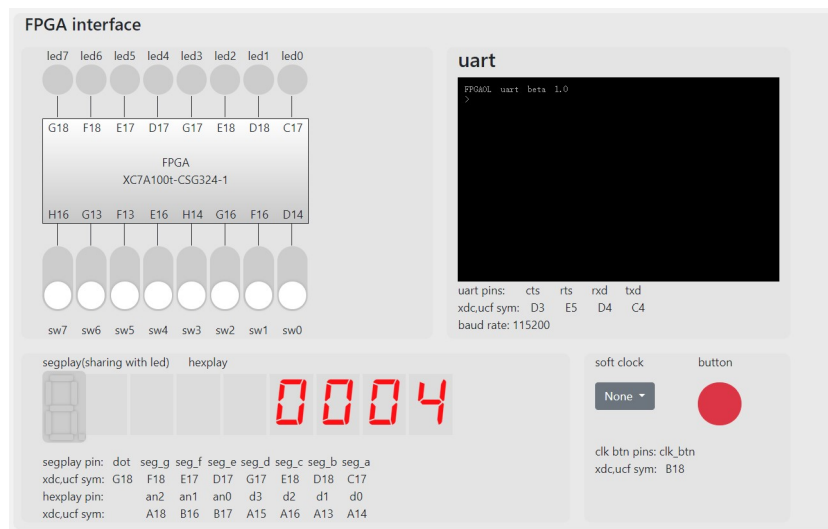
## 运行示例程序


前面提到我们将代码 2 的程序导入到了内存中, 该程序的功能实际上是  $R7 \leftarrow R0 * R1$ , 将寄存器初值设为 {3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, 生成比特流并烧写至 FPGAOL 平台, 系统运行前后的输出如图 5 所示. 可以看到在 5(c) 中, 程序运行完后 R7 的值为 x000C, 符合预期.



(a) 运行前的 R0

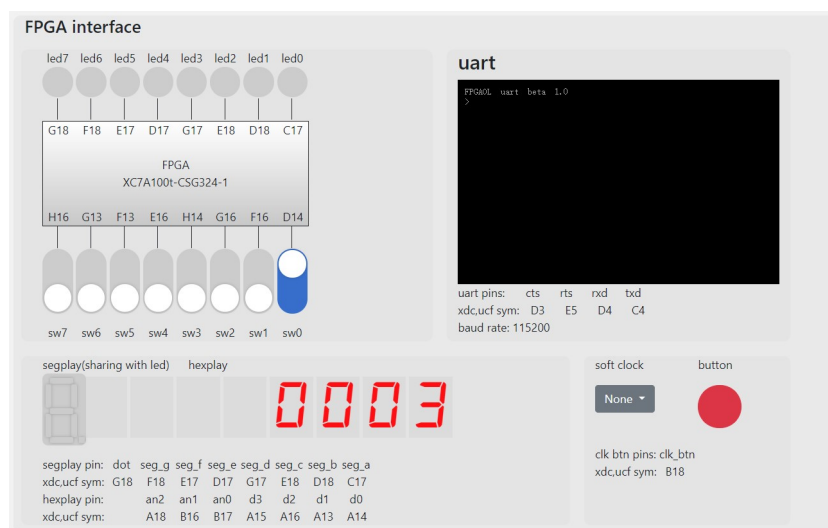

(b) 运行前的 R1

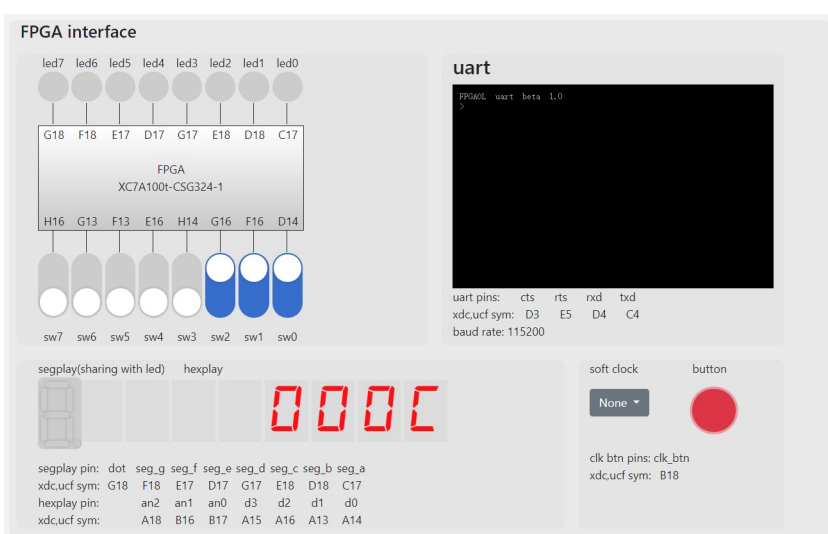

(c) 运行后的 R7

图 5: 运行前后的寄存器状态

## 源代码

不考虑模拟文件, 整个项目总共有两个文件, 分别是 LC-3 的模块文件与约束文件. 模块文件如代码 7, 约束文件如代码 8.

代码 7: 模块文件源代码

```
1 // LC-3.srcs/sources_1/new/main.v
2 module main(
3     input clk_100mhz, btn,
4     input [3:0] sw,
5     output reg [1:0] hexplay_an,
6     output reg [3:0] hexplay_data
7 );
8 // Control LC-3 clock
9 reg run;
10 initial run <= 1'b0;
11 always @(posedge clk_100mhz) if (btn) run <= 1'b1;
12 // MEMORY
13 reg [15:0] MAR, MDR_in;
14 wire [15:0] MDR_out;
15 wire [11:0] MAR12;
16 reg mem_we;
17 initial mem_we <= 1'b0;
18 assign MAR12 = MAR[11:0];
19 memory mem(.a(MAR12),
20             .d(MDR_in),
21             .spo(MDR_out),
22             .we(mem_we),
23             .clk(clk_100mhz));
24 // Finite State Machine
25 // control unit
26 reg [15:0] PC, IR, PC_buffer;
27 initial begin
28     PC <= 16'h0000;
29     IR <= 16'h0000;
30     PC_buffer <= 16'h0000;
31 end
32 // states
33 reg [4:0] curr_state, next_state;
34
35 // instruction code, the state is 0+opcode
36
37 // Add: DR = SR1 + SR2 or DR = SR1 + imm5
38 parameter ADD = 5'b00001;
```

```

39 // And: DR = SR1 & SR2 or DR = SR1 & imm5
40 parameter AND = 5'b00101;
41 // Branch: if CC(condition code) meet the
42 // requirement the change PC
43 parameter BR = 5'b00000;
44 // Jump: PC = BaseR
45 parameter JMP = 5'b01100;
46 // Jump to SubRoutine: Call a subroutine
47 // temp = PC
48 // then PC = BaseR or PC += PCoffset11
49 // then R[7] = temp
50 parameter JSR = 5'b00100;
51 // Load: DR = mem[PC + PCoffset9]
52 parameter LD = 5'b00010;
53 // Load Indirect:
54 // DR = mem[mem[PC + PCoffset9]]
55 parameter LDI = 5'b01010;
56 // Load Base+offset:
57 // DR = mem[BaseR + offset6]
58 parameter LDR = 5'b00110;
59 // Load Effective Address:
60 // DR = PC + PCoffset9
61 parameter LEA = 5'b01110;
62 // Not: DR = ~ SR
63 parameter NOT = 5'b01001;
64 // Return from Trap or Interrupt
65 // (Not effective since we won't use TRAP
66 // except TRAP x25(HALT))
67 parameter RTI = 5'b01000;
68 // Store: mem[PC + PCoffset9] = SR(DR here)
69 parameter ST = 5'b00011;
70 // Store Indirect:
71 // mem[mem[PC + PCoffset9]] = SR(DR here)
72 parameter STI = 5'b01011;
73 // Store Base+offset:
74 // mem[BaseR + offset6] = SR(DR here)
75 parameter STR = 5'b00111;
76 // System call:
77 // treated as HALT, stop the system
78 parameter TRAP = 5'b01111;
79 // Error Instruction
80 parameter ERR = 5'b01101;

```

```

81
82     // instruction cycle phrases and indirect state
83
84     // System is off
85     parameter off          = 5'h10;
86     // Fetch the instructions
87     // IR = mem[PC], PC = PC + 1
88     parameter fetch_0      = 5'h11;
89     parameter fetch_1      = 5'h12;
90     // Decode IR to the corresponding state
91     parameter decode       = 5'h13;
92     // Access the memory
93     parameter read_mem     = 5'h14;
94     parameter write_mem    = 5'h15;
95     parameter read_mem_i   = 5'h16;
96     parameter write_mem_i  = 5'h17;
97     // transferring state
98     parameter jsr_1        = 5'h18;
99     parameter rti_1        = 5'h19;
100
101     initial curr_state <= fetch_0;
102     // FSM Part 1
103     always @(posedge clk_100mhz) begin
104         case (curr_state)
105             fetch_0:    next_state <= fetch_1;
106             fetch_1:    next_state <= decode;
107             decode:     next_state <= {1'b0, IR[15:12]};
108             ADD:        next_state <= fetch_0;
109             AND:        next_state <= fetch_0;
110             BR:         next_state <= fetch_0;
111             JMP:        next_state <= fetch_0;
112             JSR:        next_state <= jsr_1;
113             LD:         next_state <= read_mem;
114             LDI:        next_state <= read_mem_i;
115             LDR:        next_state <= read_mem;
116             LEA:        next_state <= fetch_0;
117             NOT:        next_state <= fetch_0;
118             RTI:        next_state <= rti_1;
119             ST:         next_state <= write_mem;
120             STI:        next_state <= write_mem_i;
121             STR:        next_state <= write_mem;
122             TRAP:       next_state <= off;

```

```

123         ERR:          next_state <= off;
124         read_mem:      next_state <= fetch_0;
125         write_mem:     next_state <= fetch_0;
126         read_mem_i:    next_state <= read_mem;
127         write_mem_i:   next_state <= write_mem;
128         jsr_1:         next_state <= fetch_0;
129         rti_1:         next_state <= fetch_0;
130         off:           next_state <= off;
131         default:       next_state <= off;
132     endcase
133 end
134 // FSM Part 2 (Processing Unit)
135 reg  [15:0] R_buffer [7:0], R [7:0], result, temp;
136 wire [2:0]  cc, dr, sr1, sr2, baseR;
137 wire [15:0] imm5, PCoffset9, PCoffset11, offset6; // the
           numbers in the end of instruction after sign-extension
138 assign cc      = (result == 16'h0000) ? 3'b010 : ((result[
           15] == 1'b0) ? 3'b001 : 3'b100); // setCC
139 assign dr      = IR[11:9];
140 assign sr1     = IR[8:6];
141 assign sr2     = IR[2:0];
142 assign baseR   = IR[8:6];
143 assign imm5    = {{11{IR[4]}} , IR[4:0]};
144 assign PCoffset9 = {{7{IR[8]}} , IR[8:0]};
145 assign PCoffset11 = {{5{IR[10]}} , IR[10:0]};
146 assign offset6  = {{10{IR[5]}} , IR[5:0]};
147 initial begin
148     R[0]    <= 16'h0004;
149     R[1]    <= 16'h0003;
150     R[2]    <= 16'h0000;
151     R[3]    <= 16'h0000;
152     R[4]    <= 16'h0000;
153     R[5]    <= 16'h0000;
154     R[6]    <= 16'h0000;
155     R[7]    <= 16'h0000;
156     result  <= 16'h0000;
157     temp    <= 16'h0000;
158 end
159 always @(posedge clk_100mhz) begin
160     if (run) begin
161         case (curr_state)
162             fetch_0:begin

```

```

163         // Access the memory
164         MAR <= PC_buffer;
165         PC <= PC_buffer + 16'h0001;
166         // Refresh register buffer
167         R_buffer[0] <= R[0];
168         R_buffer[1] <= R[1];
169         R_buffer[2] <= R[2];
170         R_buffer[3] <= R[3];
171         R_buffer[4] <= R[4];
172         R_buffer[5] <= R[5];
173         R_buffer[6] <= R[6];
174         R_buffer[7] <= R[7];
175         curr_state <= next_state;
176     end
177     fetch_1:begin
178         // Load the instruction
179         IR <= MDR_out;
180         // Refresh PC buffer
181         temp <= PC;
182         PC_buffer <= PC;
183         curr_state <= next_state;
184     end
185     ADD: begin // Add: DR = SR1 + SR2 or DR = SR1 +
186         imm5
187         if (IR[5]) begin
188             R[dr] <= R_buffer[sr1] + imm5;
189             result <= R_buffer[sr1] + imm5;
190         end else begin
191             R[dr] <= R_buffer[sr1] + R_buffer[
192                 sr2];
193             result <= R_buffer[sr1] + R_buffer[
194                 sr2];
195         end
196         curr_state <= next_state;
197     end
198     AND: begin // And: DR = SR1 & SR2 or DR = SR1 &
199         imm5
200         if (IR[5]) begin

```

```

201         sr2];
202         result <= R_buffer[sr1] & R_buffer[
203             sr2];
204     end
205     curr_state <= next_state;
206 end
207 BR: begin // Branch: if CC(condition code) meet
208     the
209         // requirement the change PC
210         if (cc & IR[11:9]) PC_buffer <= PC +
211             PCoffset9;
212         curr_state <= next_state;
213     end
214 JMP: begin // Jump: PC = BaseR
215     PC_buffer <= R_buffer[baseR];
216     curr_state <= next_state;
217 end
218 JSR: begin // Jump to SubRoutine: Call a
219     subroutine
220         // temp = PC
221         // then PC = BaseR or PC += PCoffset11
222         // then R[7] = temp
223         temp <= PC;
224         if (IR[11]) PC_buffer <= PC + PCoffset11
225             ;
226         else PC_buffer <= R_buffer[baseR]
227             ;
228         curr_state <= next_state;
229     end
230 LD: begin // Load: DR = mem[PC + PCoffset9]
231     MAR <= PC + PCoffset9;
232     curr_state <= next_state;
233 end
234 LDI: begin // Load Indirect:
235     // DR = mem[mem[PC + PCoffset9]]
236     MAR <= PC + PCoffset9;
237     curr_state <= next_state;
238 end
239 LDR: begin // Load Base+offset:
240     // DR = mem[BaseR + offset6]
241     MAR <= R_buffer[baseR] + offset6;
242     curr_state <= next_state;

```



```

236         end
237     LEA: begin // Load Effective Address:
238         // DR = PC + PCoffset9
239         R[dr] <= PC + PCoffset9;
240         curr_state <= next_state;
241     end
242     NOT: begin // Not: DR = ~ SR
243         R[dr] <= ~R_buffer[sr1];
244         result <= ~R_buffer[sr1];
245         curr_state <= next_state;
246     end
247     RTI: begin // Return from Trap or Interrupt
248         // (Not effective since we won't use
249             // except TRAP x25(HALT))
250         MAR <= R_buffer[6];
251         R[6] <= R_buffer[6] + 16'h0002;
252         curr_state <= next_state;
253     end
254     ST: begin // Store: mem[PC + PCoffset9] = SR(DR
255         here)
256         MAR <= PC + PCoffset9;
257         MDR_in <= R_buffer[dr];
258         mem_we <= 1'b1;
259         curr_state <= next_state;
260     end
261     STI: begin // Store Indirect:
262         // mem[mem[PC + PCoffset9]] = SR(DR
263             here)
264         MAR <= PC + PCoffset9;
265         mem_we <= 1'b0;
266         curr_state <= write_mem_i;
267     end
268     STR: begin // Store Base+offset:
269         // mem[BaseR + offset6] = SR(DR here)
270         MAR <= R_buffer[baseR] + offset6;
271         MDR_in <= R_buffer[dr];
272         mem_we <= 1'b1;
273         curr_state <= next_state;
274     end
275     read_mem: begin
276         R[dr] <= MDR_out;

```

```

275         result <= MDR_out;
276         curr_state <= next_state;
277     end
278     write_mem: begin
279         mem_we <= 1'b0;
280         curr_state <= next_state;
281     end
282     read_mem_i: begin
283         MAR <= MDR_out;
284         curr_state <= next_state;
285     end
286     write_mem_i: begin
287         MAR <= MDR_out;
288         MDR_in <= R_buffer[dr];
289         mem_we <= 1'b1;
290         curr_state <= next_state;
291     end
292     jsr_1: begin
293         R[7] <= temp;
294         curr_state <= next_state;
295     end
296     rti_1: begin
297         PC_buffer <= MDR_out;
298         curr_state <= next_state;
299     end
300     off: begin
301         mem_we <= 1'b0;
302         curr_state <= next_state;
303     end
304     default: curr_state <= next_state;
305 endcase
306 end
307 end
308 // FSM Part 3 (Hexplay)
309 reg [18:0] pluse_cnt;
310 reg [16:0] data;
311 wire pluse_200hz;
312 assign pluse_200hz = pluse_cnt == 1'b1;
313 always @(posedge clk_100mhz) begin
314     if (pluse_cnt >= 19'h7A120) pluse_cnt <= 19'h00000;
315     else
316         pluse_cnt <= pluse_cnt + 19'
317             h0001;

```

```

316     end
317     always @(posedge clk_100mhz) begin
318         if (pluse_200hz) hexplay_an <= hexplay_an + 2'b01;
319     end
320     always @(posedge clk_100mhz) begin
321         case(sw)
322             4'h0: data <= R[0];
323             4'h1: data <= R[1];
324             4'h2: data <= R[2];
325             4'h3: data <= R[3];
326             4'h4: data <= R[4];
327             4'h5: data <= R[5];
328             4'h6: data <= R[6];
329             4'h7: data <= R[7];
330             4'h8: data <= {7'h00, cc[2], 3'h0, cc[1], 3'h0, cc[0]
331                 };
332             4'h9: data <= PC;
333             4'hA: data <= IR;
334             4'hB: data <= MAR;
335             4'hC: data <= MDR_out;
336             default: data <= 16'h0000;
337         endcase
338     end
339     always @(posedge clk_100mhz) begin
340         case(hexplay_an)
341             2'b00: hexplay_data <= data[3:0];
342             2'b01: hexplay_data <= data[7:4];
343             2'b10: hexplay_data <= data[11:8];
344             2'b11: hexplay_data <= data[15:12];
345             default: hexplay_data <= 4'h0;
346         endcase
347     end
endmodule

```

#### 代码 8: 约束文件

```

1  ## LC-3.srcs/constrs_1/new/fpga.xdc
2
3  ## Clock signal
4  set_property -dict { PACKAGE_PIN E3      IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { clk_100mhz }];
5
6  ## FPGA0L SWITCH
7
8  set_property -dict { PACKAGE_PIN D14     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw[0] }];
9  set_property -dict { PACKAGE_PIN F16     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw[1] }];
10 set_property -dict { PACKAGE_PIN G16     IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw[2] }];

```

```
11 set_property -dict { PACKAGE_PIN H14    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw[3] }];
12
13 ## FPGA0L HEXPLAY
14
15 set_property -dict { PACKAGE_PIN A14    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { hexplay_data[0]
    }];
16 set_property -dict { PACKAGE_PIN A13    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { hexplay_data[1]
    }];
17 set_property -dict { PACKAGE_PIN A16    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { hexplay_data[2]
    }];
18 set_property -dict { PACKAGE_PIN A15    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { hexplay_data[3]
    }];
19 set_property -dict { PACKAGE_PIN B17    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { hexplay_an[0] }];
20 set_property -dict { PACKAGE_PIN B16    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { hexplay_an[1] }];
21
22 ## FPGA0L BUTTON & SOFT_CLOCK
23
24 set_property -dict { PACKAGE_PIN B18    IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { btn }];
```

## 【总结与思考】

**收获** 了解了如何设计一个较为复杂的系统.

**难易程度** 中等

**任务量** 较多

最后在此感谢老师和助教的付出, 希望这门课能越办越好!